

Séance :

Date :

Objectif de séance :

.....

Régulation en protection minimum :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Raccorder en pointillés le thermostat aux équipements qu'il commande en régulation.


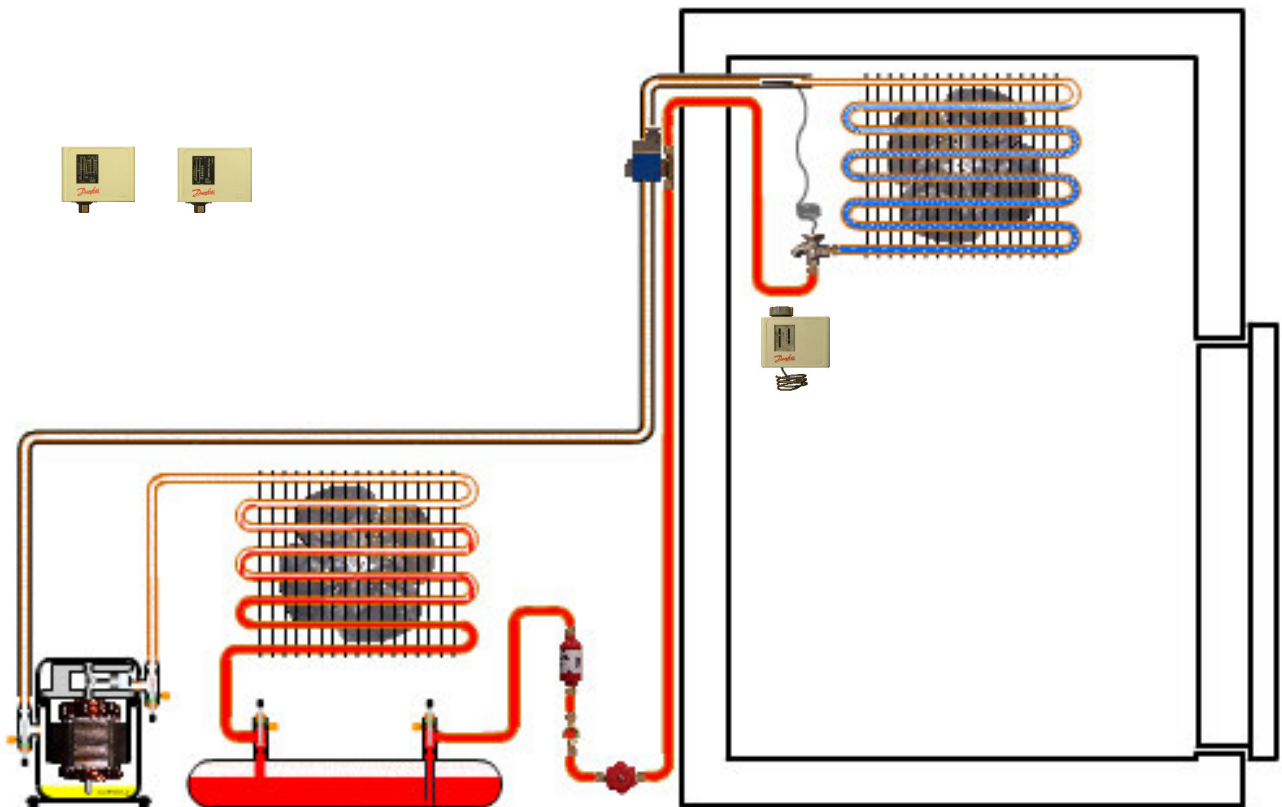



Schéma électrique :

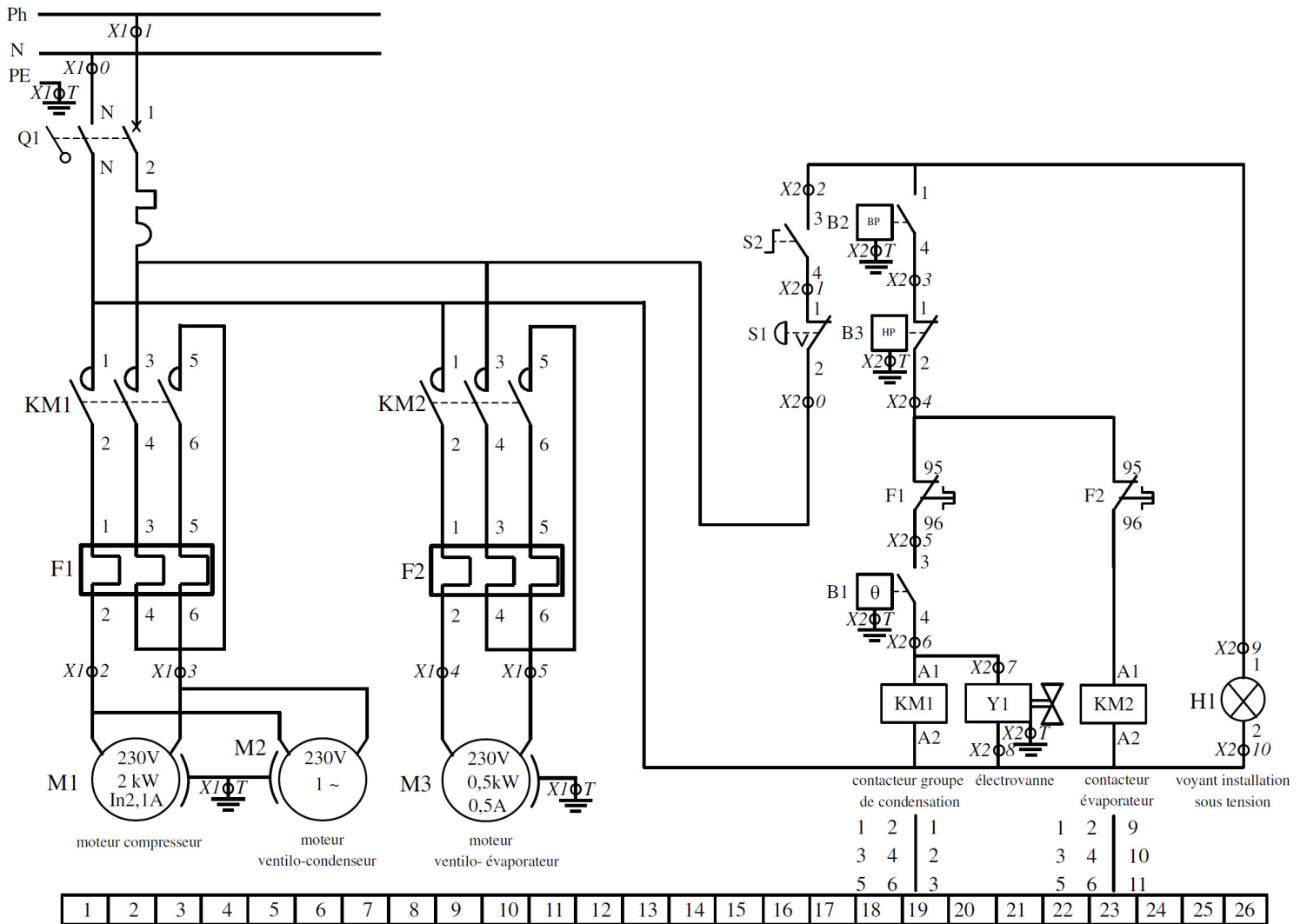

Bornier de commande et de puissance:

bornier de puissance

X1

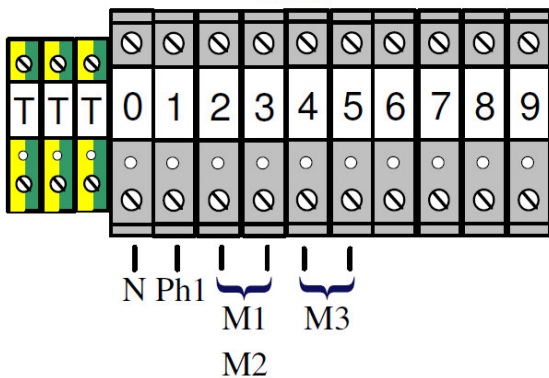

bornier de commande

X2

